

```
1  module part2(input [17:0]SW, output [17:0]LEDR, output [7:0]LEDG);
2
3      wire [7:0] X, Y, M;
4      wire s;
5
6      assign X = SW[7:0];
7      assign Y = SW[15:8];
8      assign s = SW[17];
9      assign LEDR[15:0] = SW[15:0];
10     assign LEDR[17] = SW[17];
11     assign LEDG[7:0] = M;
12
13     mux2to1 call1(X[0], Y[0], s, M[0]);
14     mux2to1 call2(X[1], Y[1], s, M[1]);
15     mux2to1 call3(X[2], Y[2], s, M[2]);
16     mux2to1 call4(X[3], Y[3], s, M[3]);
17     mux2to1 call5(X[4], Y[4], s, M[4]);
18     mux2to1 call6(X[5], Y[5], s, M[5]);
19     mux2to1 call7(X[6], Y[6], s, M[6]);
20     mux2to1 call8(X[7], Y[7], s, M[7]);
21
22 endmodule
23
24 module mux2to1(input x, y, s, output m);
25
26     assign m = (~s & (x | y)) | (s & (x & y));
27
28 endmodule
```

