

adding 2 bits

$$S_1 S_0 = b_0 + b_1$$


Truth Table

| $b_1$ | $b_0$ | $S_1$ | $S_0$ |
|-------|-------|-------|-------|
| 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0     | 1     | 0     | 1     |
| 1     | 0     | 0     | 1     |
| 1     | 1     | 1     | 0     |

$$S_0 = \bar{b}_1 b_0 + b_1 \bar{b}_0$$

$$S_1 = b_1 b_0$$


Logic circuit:

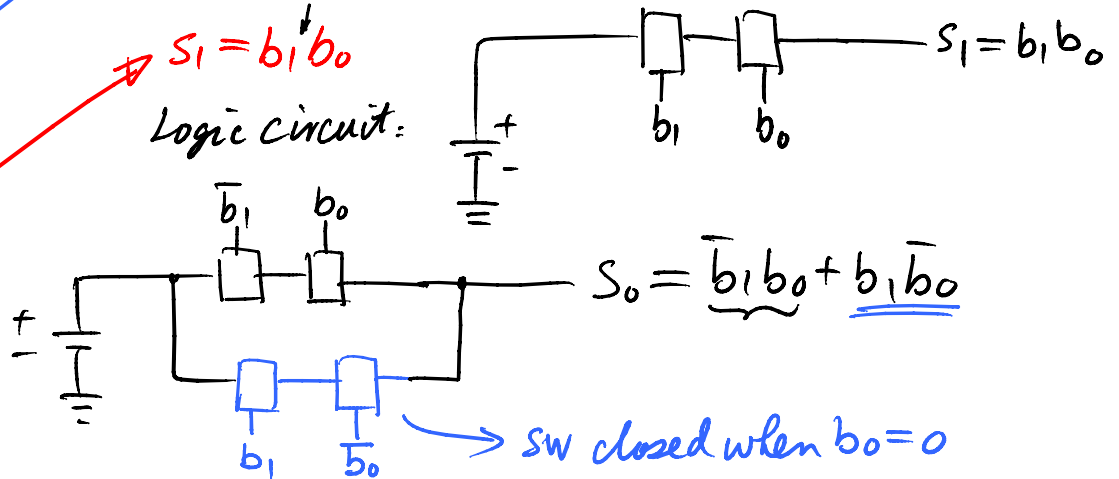


This is awkward to draw, we'll use logic gates (AND, OR, NOT...)



| $x_1$ | $x_2$ | AND |
|-------|-------|-----|
| 0     | 0     | 0   |
| 0     | 1     | 0   |
| 1     | 0     | 0   |
| 1     | 1     | 1   |

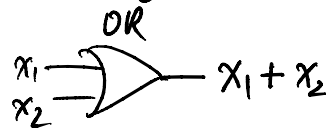



| $x_1$ | $x_2$ | OR |
|-------|-------|----|
| 0     | 0     | 0  |
| 0     | 1     | 1  |
| 1     | 0     | 1  |
| 1     | 1     | 1  |


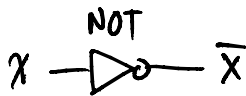


2-bits adding
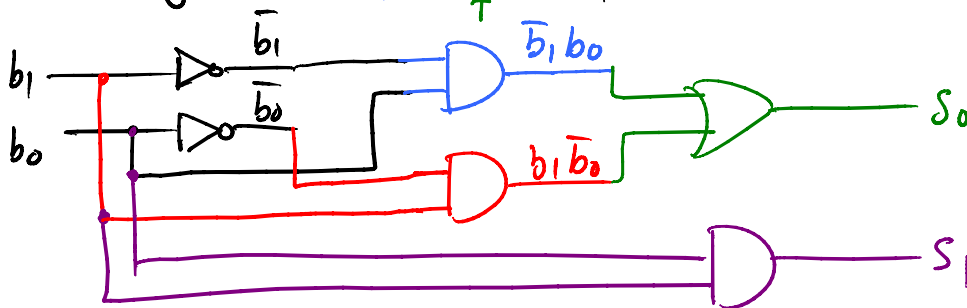
$$S_0 = \bar{b}_1 b_0 + b_1 \bar{b}_0 \quad / \quad S_1 = b_1 b_0$$




3-variable AND gates:  , more inputs

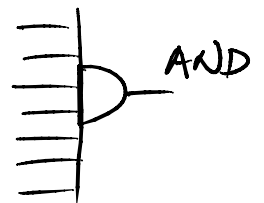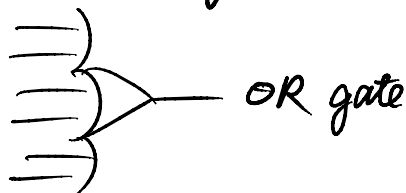


| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | OR | $\Leftarrow$ 3-input OR gate truth table |  | AND | $\Leftarrow$ 3-input AND gate |  |
|-------|-------|-------|----|--|--|-----|-------------------------------|--|
| 0     | 0     | 0     | 0  |  |  | 0   |                               |  |
| 0     | 0     | 1     | 1  |  |  | 0   |                               |  |
| 0     | 1     | 0     | 1  |  |  | 0   |                               |  |
| 0     | 1     | 1     | 1  |  |  | 0   |                               |  |
| 1     | 0     | 0     | 1  |  |  | 0   |                               |  |
| 1     | 0     | 1     | 1  |  |  | 0   |                               |  |
| 1     | 1     | 0     | 1  |  |  | 0   |                               |  |
| 1     | 1     | 1     | 1  |  |  | 1   |                               |  |

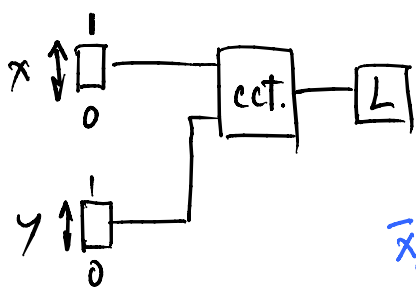Design example: We have two slider switches that control a light. Sw. are called  $x, y$ . If both sw are down ( $x=0, y=0$ ), then the light ( $L$ ) is off ( $L=0$ ). If one sw is up,  $L$  is on, but if both sw are up, then  $L$  is off.




| $x$ | $y$ | $L$ |
|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   |
| 0   | 1   | 1   |
| 1   | 0   | 1   |
| 1   | 1   | 0   |

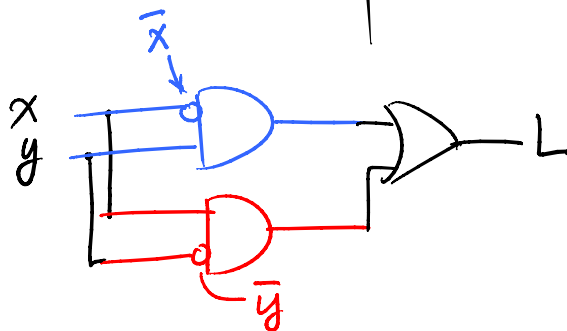$\rightarrow \bar{x}y$   
 $\rightarrow x\bar{y}$



$$L = \bar{x}y + x\bar{y}$$

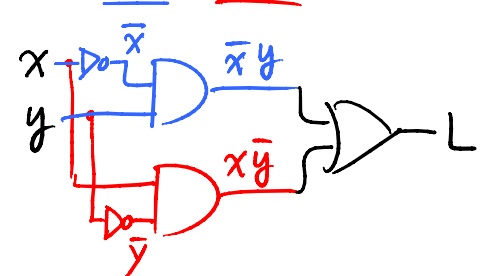

XOR gate

$$x \oplus y = \bar{x}y + x\bar{y}$$