
 


2.8 Hierarchical design

7-segment display example

 

x_1	x_0	Display
0	0	0
0	1	9
1	0	3
1	1	4

$x_1 x_0$	h_0	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6
0 0	1	1	1	1	1	1	0
0 1	0	1	1	0	0	0	0
1 0	1	1	0	1	1	0	1
1 1	1	1	1	1	0	0	1

$$h_0 = \overline{x_1} x_0 = x_1 + \overline{x_0}$$

$$h_1 = 1$$

$$h_6 = x_1$$

```
module seg7 (input x1, x0, output [0:6]H);
```

```
  assign H[0] = x1 | ~x0;
```

```
  assign H[1] = 1'b1; // my comment
```

```
  assign H[2] = 1'b1; // my long comments */
```


```
  assign H[3] = 1'b1;
```

```
  assign H[4] = 1'b1;
```

```
  assign H[5] = 1'b1;
```

```
  assign H[6] = x1;
```

```
endmodule
```

 

```
module hier_ex (input [4:0] sw, output [0:6] HEX0);
```

```
  wire [1:0] C;
```

```
  wire [0:6] H;
```

```
  mux2bit_2to1 U1 (sw[4:3], sw[2:1], sw[0], C);
```

```
  seg7 U2 (C[1], C[0], H);
```

```
  assign HEX0 = ~H;
```

DE2 lights up the segment
when the driving signal is "0"

```
endmodule
```

```
module mux2bit_2to1 (x, y, s, M);
```

```
  input [1:0] x, y;
```

```
  input s;
```

```
  output [1:0] M;
```

```
  mux2to1 U1 (x[0], y[0], s, M[0]);
```

```
  mux2to1 U2 (x[1], y[1], s, M[1]);
```

```
endmodule
```

```
module mux2to1 (x, y, s, m);
```

```
  input x, y, s;
```

```
  output m;
```

```
  assign m = (~s & x) | (s & y);
```

```
endmodule
```

```
module seg7 (input x1, x0, output [0:6] H);
```

```
  assign H[0] = x1 | ~x0;
```

```
  assign H[1] = 1'b1;
```

```
  assign H[2] = ~x1 | x0;
```

```
  assign H[3] = x1 | ~x0;
```

```
  assign H[4] = ~x0;
```

```
  assign H[5] = ~x1 & ~x0;
```

```
  assign H[6] = x1;
```

```
endmodule
```