


## 4.1 Shannon's Expansion Theorem

Implementing logic function using mux.



$s_1$	$s_0$	$f$
0	0	$w_0$
0	1	$w_1$
1	0	$w_2$
1	1	$w_3$

top  
bottom

implementing using  
4-to-1 mux

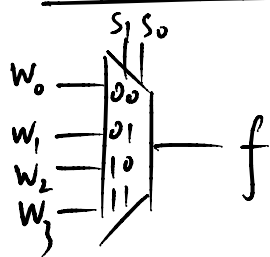


using 2-to-1 mux

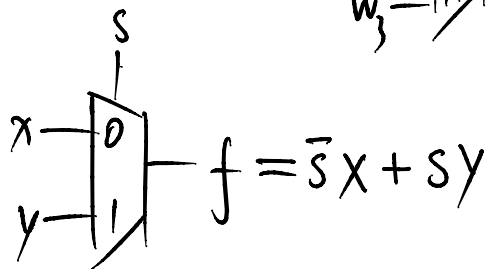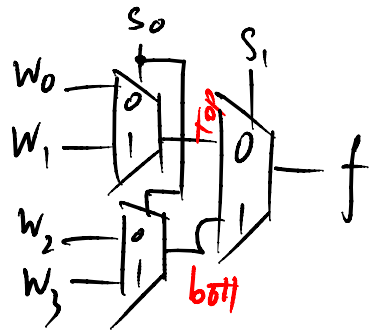

given a logic expression  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bar{x}_i (f_{\bar{x}_i}) + x_i (f_{x_i})$

0-cofactor of  $x_i$  ← 1-cofactor of  $x_i$
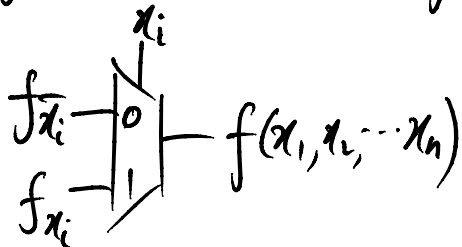
$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bar{x}_i f(x_1, x_2, \dots, 0, \dots, x_n) + x_i f(x_1, x_2, \dots, 1, \dots, x_n)$$




eg.

$x_1$	$x_2$	$f$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$f(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2 = \bar{x}_1 x_2 + x_1 \bar{x}_2$$

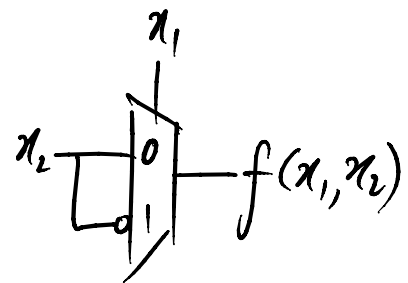$\uparrow$   $\uparrow$   
 $f_{\bar{x}_1}$   $f_{x_1}$






eg.  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \bar{x}_2 + x_1 x_2 x_3 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_2 x_3$

$$= \bar{x}_1 \underline{f_{\bar{x}_1}} + x_1 \underline{f_{x_1}}$$



$$= \bar{x}_1 (\underline{x_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_2 x_3}) + x_1 (\underline{\bar{x}_2 + x_2 x_3 + \bar{x}_2 x_3})$$

*simplify*
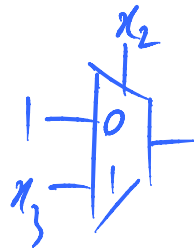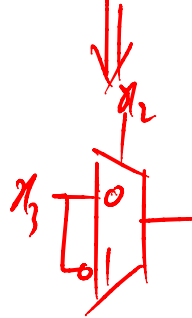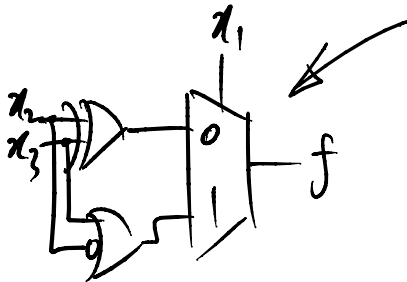
$$\bar{x}_2 + x_3 = \bar{x}_2 (1 + x_3) + x_2 (x_3) \\ = \bar{x}_2 (1) + x_2 (x_3)$$








Combine all three circuits together  $\Rightarrow$

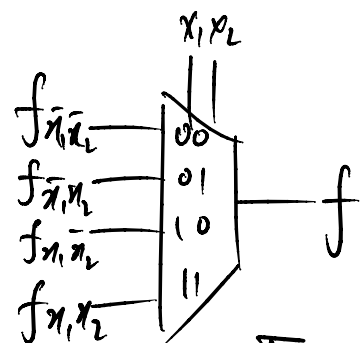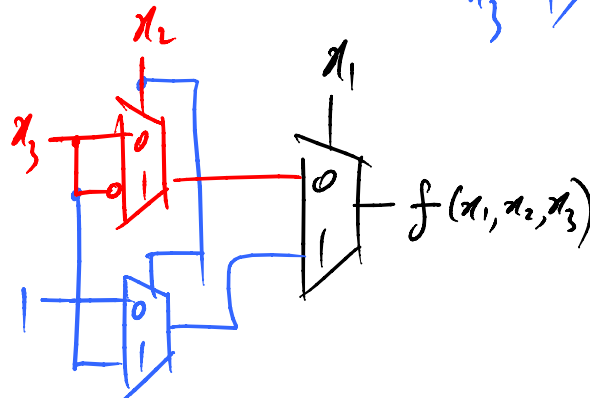

if 4-to-1 mux is available,

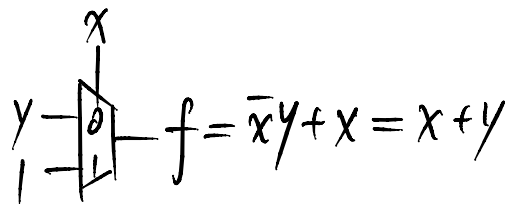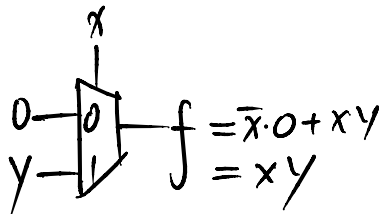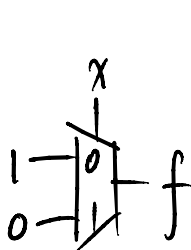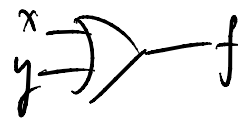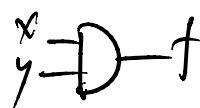
$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 f_{\bar{x}_1 \bar{x}_2} + \bar{x}_1 x_2 f_{\bar{x}_1 x_2} + x_1 \bar{x}_2 f_{x_1 \bar{x}_2} + x_1 x_2 f_{x_1 x_2}$$



Implementing logic function using look-up tables (LUTs)

example =  $f = x_1 x_2 x_4 + x_2 x_3 \bar{x}_4 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$

use 3-LUT to implement

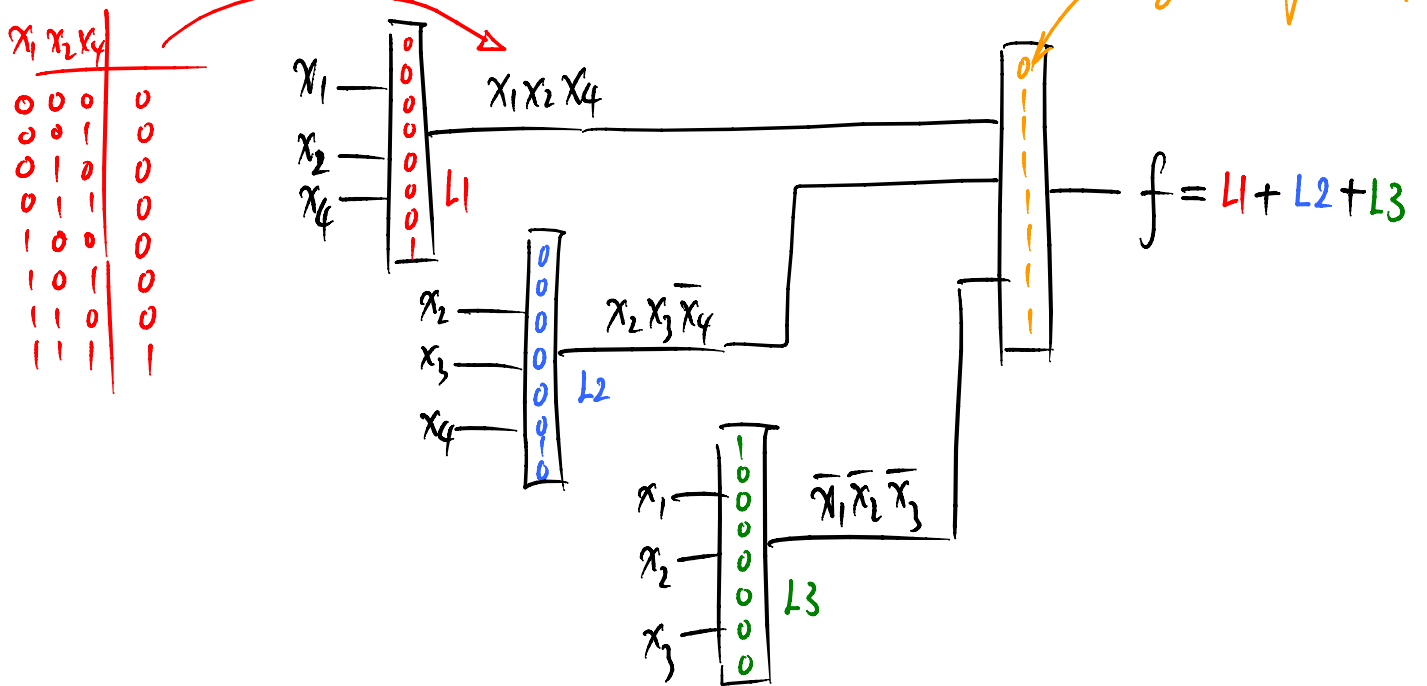


Can you use only 3 - 3 LUTs to implement this function?

$f = x_1 x_2 x_4 + x_2 x_3 \bar{x}_4 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$  (think about factoring)

$= x_2 (x_1 x_4 + x_3 \bar{x}_4) + \bar{x}_2 (\bar{x}_1 \bar{x}_3)$

$L1$   $L2$

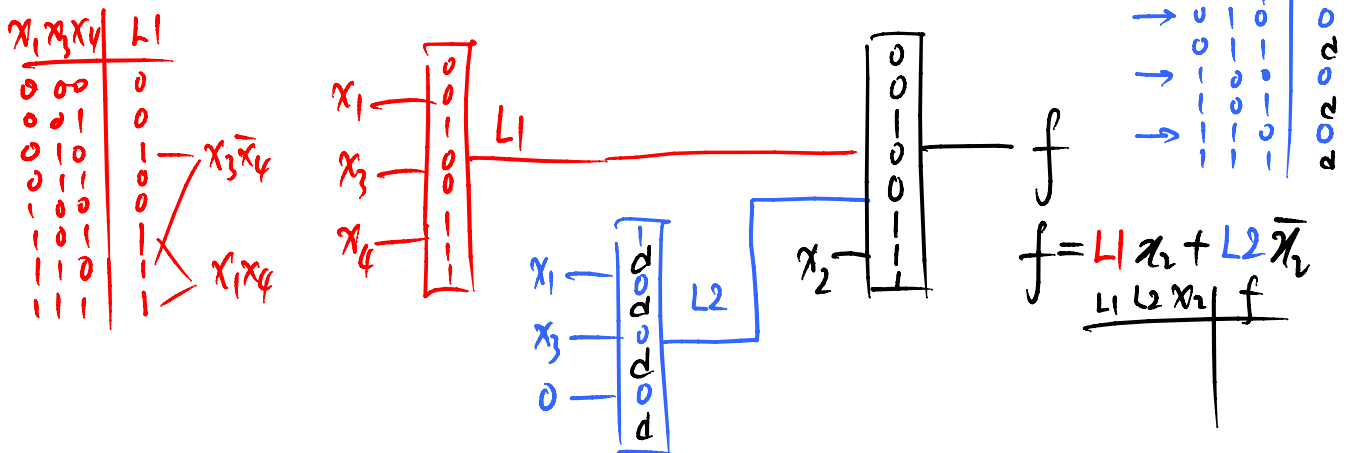

use only 2-LUTs to implement the same function.

$$f = \left\{ \left[ \left( \underbrace{x_1 x_2}_{L1} \right) \underbrace{x_4}_{L2} \right]_{L7} + \left( \underbrace{x_2 x_3}_{L3} \right) \underbrace{\overline{x_4}}_{L4} \right]_{L7} + \left( \underbrace{\overline{x_1} \overline{x_2}}_{L5} \right) \underbrace{\overline{x_3}}_{L6} \right\}_{L8}$$

